


Corso di  
*Architettura degli Elaboratori*  
*a.a. 2023/2024*

Il livello logico digitale:  
Circuiti sequenziali e memoria

 
# Circuiti combinatori e sequenziali

---

I circuiti **combinatori** sono in grado di calcolare funzioni che dipendono solo dai dati in input



 I circuiti **sequenziali** sono invece in grado di calcolare funzioni che dipendono anche da uno *stato interno*, quindi dipendono anche da informazioni *memorizzate in elementi di memoria interni*



In generale, la funzione calcolata dal circuito ad un dato istante dipende dalla *sequenza temporale dei valori in input al circuito (storia)*

# Dispositivo che memorizza 1 bit?


---

Dispositivo a 1 bit (**latch** a 1 bit)

- due ingressi  $i$  e  $\theta$  ed un'uscita  $o$
- mantiene uno stato interno  $s$

se  $\theta=1$  (*store*),  $o \leftarrow s \leftarrow i$

 se  $\theta=0$  (*hold*),  $o \leftarrow s$




# latch a un bit

Le prime righe hanno  $\beta=0$  (*hold*) per cui  $s'=s$

		Stato corrente	Stato futuro
$\beta$	$i$	$s$	$s'=o$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


Le ultime righe hanno  $\beta=1$  (*store*) per cui  $s'=i$

# Latch di tipo SR

 

(a)

**stato 0**

 

(b)

**stato 1**

Implementazione di un dispositivo di memoria ad 1 bit

**Hold:**  $R = S = 0$  (due stati *stabili*)

**Set** (Store 1):  $S = 1$  e  $R = 0$  porta il latch allo stato 1


**Reset** (Store 0):  $R = 1$  e  $S = 0$  porta il latch allo stato 0

Il circuito memorizza qual è stato l'ultimo S o R

# Stato 0 -> Stato 1: $S = 1$ $R = 0$

---


S (set) viene impostato ad uno,  
R lasciato a zero

 

**Stato 0**

# Stato 0 -> Stato 1: $S = 1$ $R = 0$


---

 

- Il valore in output del NOR in alto commuta, dal valore uno passa a zero
- Il valore zero, output per NOR in alto finisce come input del NOR in basso

# Stato 0 -> Stato 1: $S = 1$ $R = 0$


---

 

- Anche il valore del NOR in basso commuta, passando dal valore zero al valore uno
- Il nuovo valore del NOR in basso finisce anche come input del NOR in alto
- Il NOR in alto non commuta in presenza del nuovo input



# Stato 0 -> Stato 1: $S = 0$ $R = 0$

 


**Stato 1**

- Se ora il valore dell'input S torna a zero il circuito rimane stabile nel nuovo stato, che chiamiamo Stato 1 (l'output in Q è uno, in  $\bar{Q}$  è zero)
- Se S venisse riportato a uno lo stato rimarrebbe sempre lo stesso, è uno stato stabile
 
# Stato 1 -> Stato 0: $S = 0$ $R = 1$

---


- Se vogliamo tornare nello Stato 0 ( $Q = 0$  e  $\bar{Q} = 1$ ) è necessario impostare R a uno


 
# Stato 1 -> Stato 0: $S = 0$ $R = 1$

---


- Il NOR in basso commuta, l'output ora vale zero, questo finisce anche come input del NOR in alto


 
# Stato 1 -> Stato 0: $S = 0$ $R = 1$

---


- L'output del NOR in alto vale ora uno, questo è anche uno degli input del NOR in basso che non cambia di output


 
# Stato 1 -> Stato 0: $S = 0$ $R = 0$

---


- Il circuito mantiene la sua impostazione anche se il valore di R torna ad essere zero, è uno stato stabile




(a)  
Stato 0

# Latch SR: automa di transizione


---

 

# Latch SR: automa di transizione

 


# Latch SR: automa di transizione

 





# Latch SR: automa di transizione

 


# Latch SR: automa di transizione

 


# Latch SR: automa di transizione

 


# Latch SR: automa di transizione

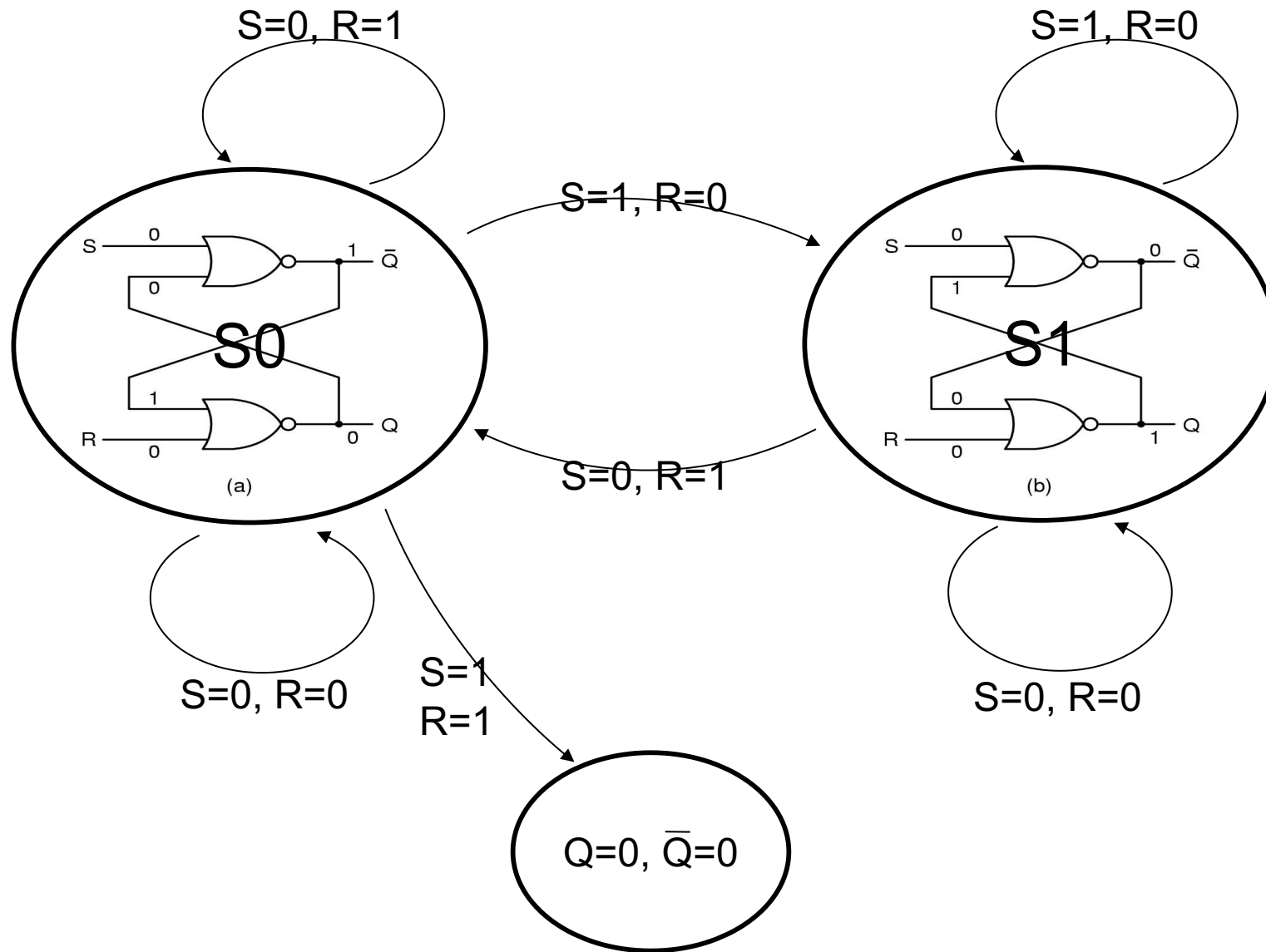


# Latch SR: automa di transizione

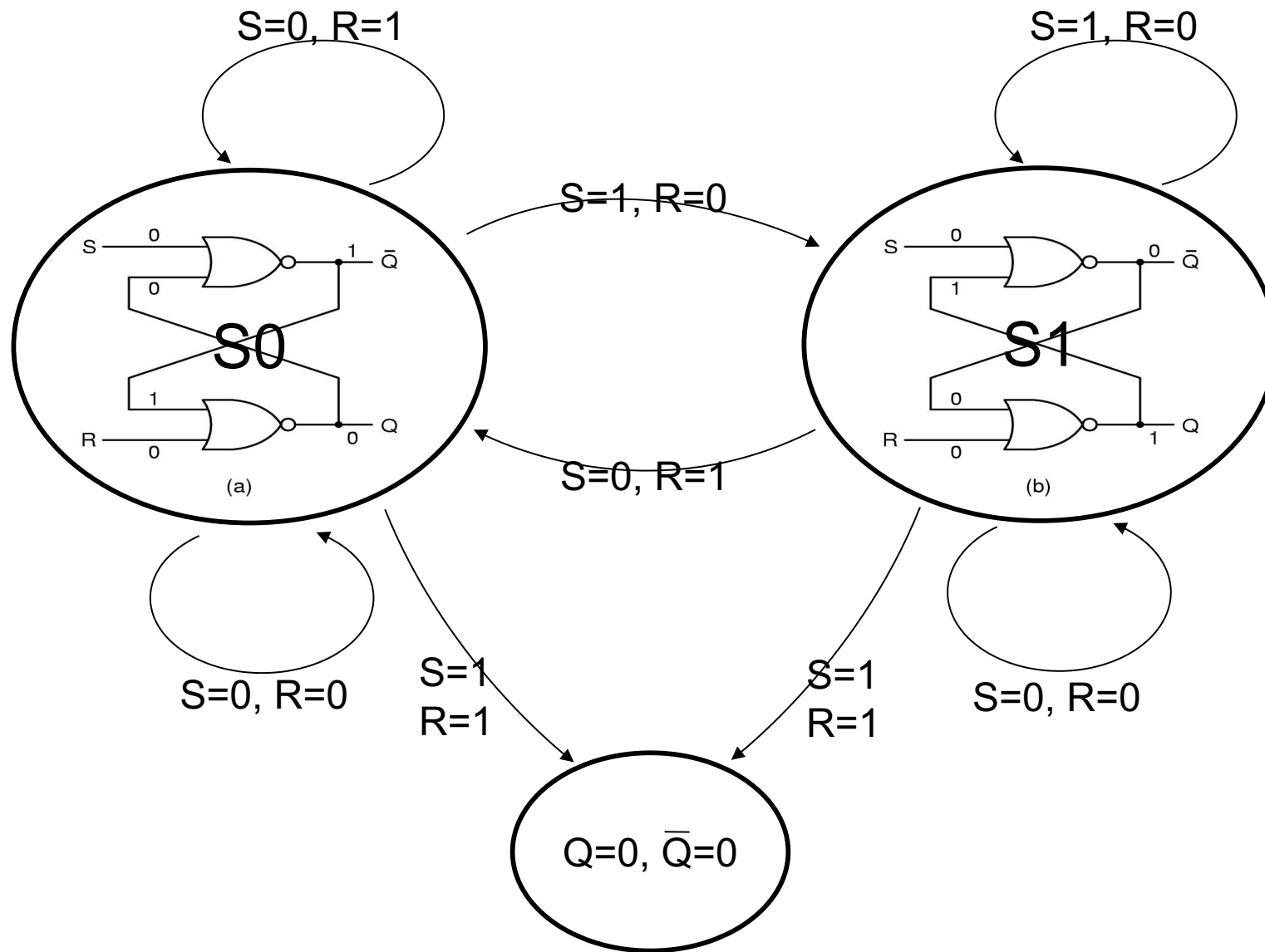

# Latch SR: automa di transizione

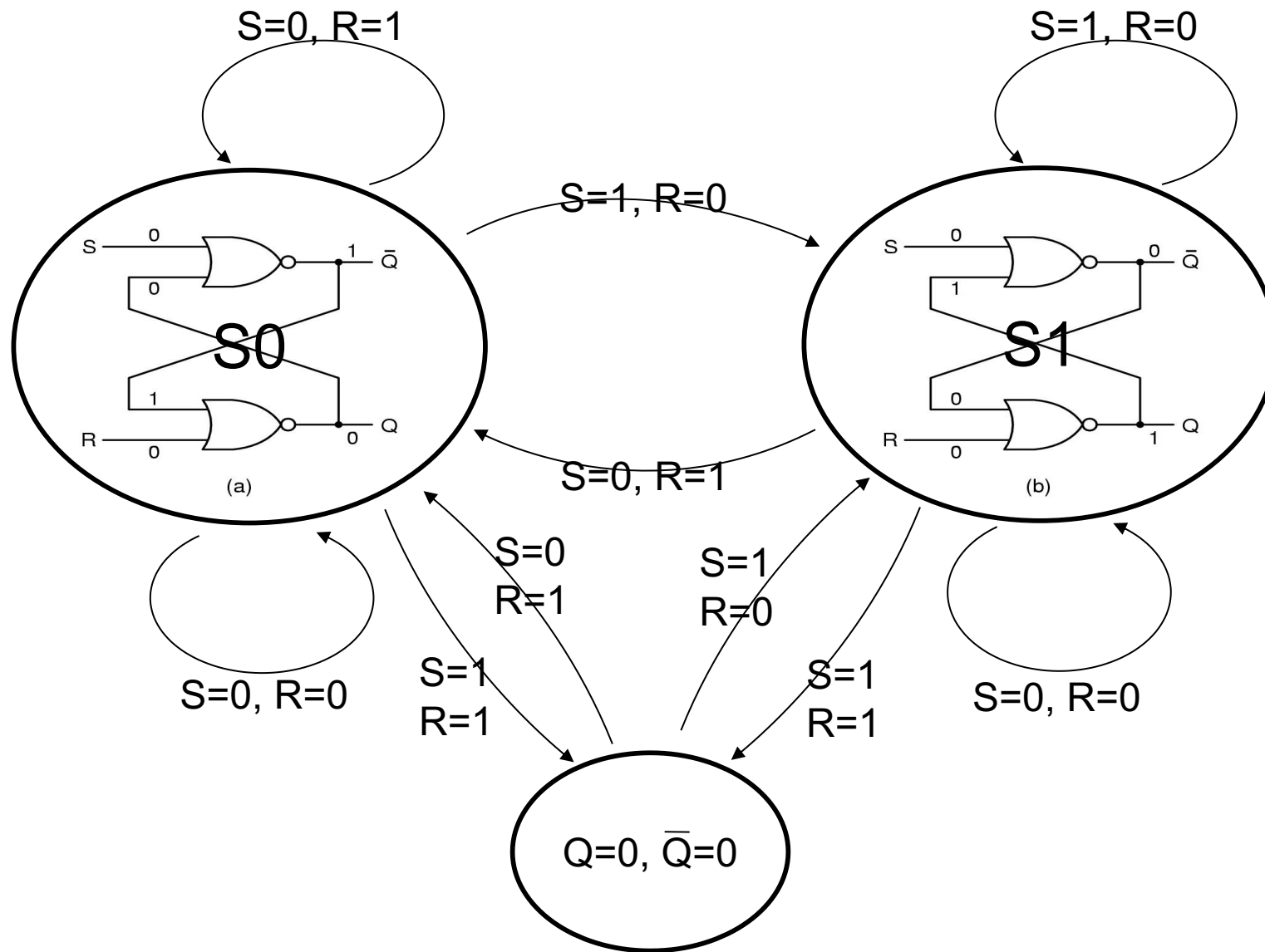


# Latch SR: automa di transizione

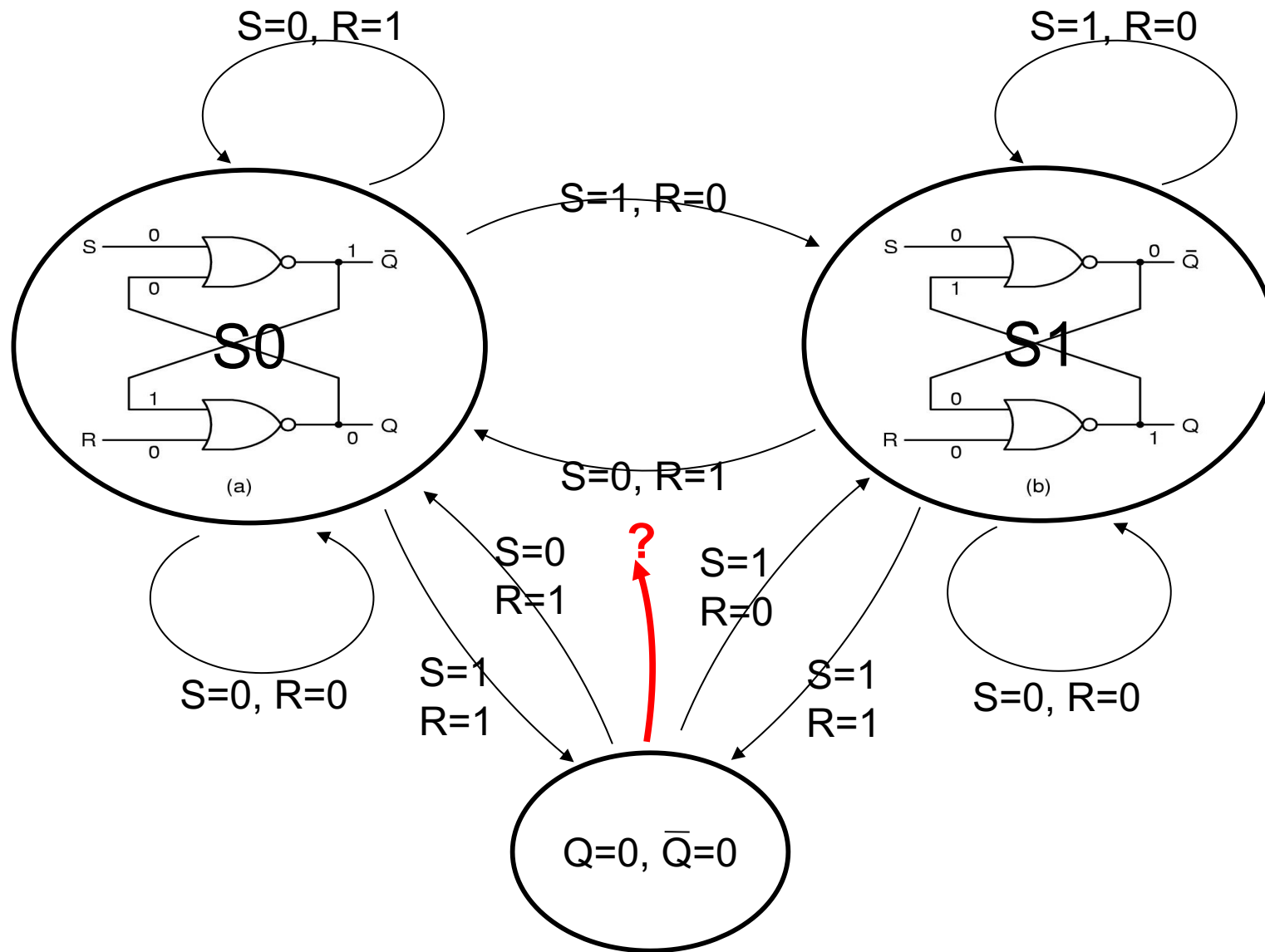

$$S = 1 \ R = 1$$


---

 




$$S = 1 \ R = 1$$

---

 


$$S = 1 \quad R = 1$$

---

 

$$S = 1 \ R = 1$$

---

 

$$S = 1 \quad R = 1$$

---

$S=R=1$  lo stato non è stabile:

- Q imprevedibile
- Possibile oscillazione

$S=R=1$  non deve mai accadere

- Anche in fenomeni di transitorio
- Si potrebbe innescare un'oscillazione

$$S = 1 \quad R = 1$$

---

I segnali **S** e **R** non possono essere contemporaneamente uguali a 1 per poter memorizzare un valore corretto



Ma (**S**, **R**) sono di solito calcolati da un *circuito combinatorio*

- l'output del circuito diventa **stabile** dopo un certo intervallo di tempo
- è possibile calcolare questo intervallo tempo, che dipende dal numero di porte attraversate e dal ritardo delle porte
- bisogna evitare che durante questo intervallo gli output intermedi del circuito vengano presentati al latch per la memorizzazione (altrimenti possono essere memorizzati valori errati)

**Soluzione** : usiamo un segnale di **clock** !
 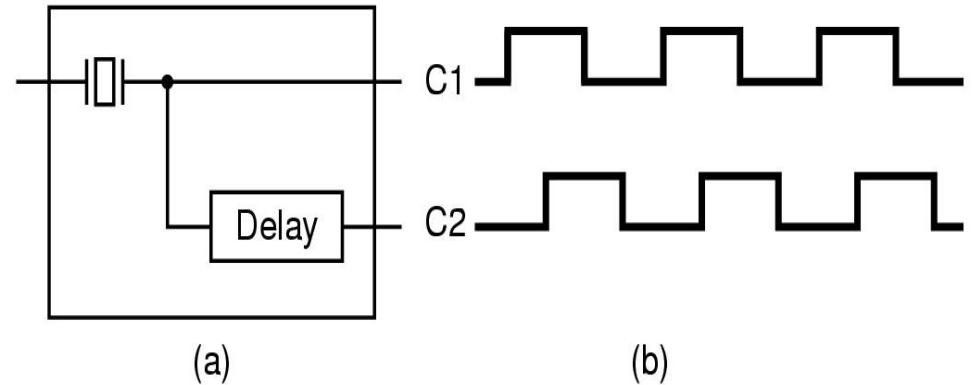
# Clock

- ***Clock***: un circuito che emette una serie di impulsi con una specifica larghezza e intermittenza
- ***Tempo di ciclo di clock***: intervallo fra i fronti corrispondenti di due impulsi consecutivi
- Fronte di salita di C1 fronte di discesa di C1 fronte di salita di C2 fronte di discesa di C2



500 MHz = 2 nsec di tempo di ciclo di clock

# Clock

---

## *Tempo di ciclo di clock*

Il tempo si misura nei calcolatori in sottomultipli di secondo:

- **1 ms** (millisecondo) =  $1 \cdot 10^{-3}$  sec.
- **1  $\mu$ s** (microsecondo) =  $1 \cdot 10^{-6}$  sec.
- **1 ns** (nanosecondo) =  $1 \cdot 10^{-9}$  sec.

**Frequenza = 1/Tempo di ciclo**

## *Frequenza di clock*

La frequenza specifica il numero di periodi di clock per unità di tempo (ovvero per secondo).

La frequenza si calcola come inverso del tempo di ciclo di clock. L'unità di misura è **l'Hertz**, di cui si utilizzano per i calcolatori, i multipli:


**1 KHz** (KiloHertz) =  $1 \cdot 10^3$  Hertz

**1 MHz** (MegaHertz) =  $1 \cdot 10^6$  Hertz

**1 GHz** (GigaHertz) =  $1 \cdot 10^9$  Hertz

# Latch di tipo SR *sincronizzato*


---

 

- Un clock garantisce che il latch cambi stato solo in certi momenti specifici
- Le porte AND abilitano gli input S e R solo quando il clock è a 1



# Latch di tipo D sincronizzato


 


Memorizza il valore che D assume mentre il clock è 1: se D varia mentre il clock è 1, varia anche lo stato



Il latch D evita l'ambiguità dello stato  $S = 1, R = 1$ :

- $D = 1$  e  $\text{clock} = 1 \Rightarrow$  "stato 1",
- $D = 0$  e  $\text{clock} = 1 \Rightarrow$  "stato 0"

# Latch di tipo D sincronizzato

  


# Il problema della “trasparenza”

  

**Con CLK=1 il latch è “trasparente”, ossia l’uscita segue l’ingresso istante per istante (anche se con un ritardo dovuto al tempo di propagazione attraverso il latch)**

# Diagramma temporale del D-latch

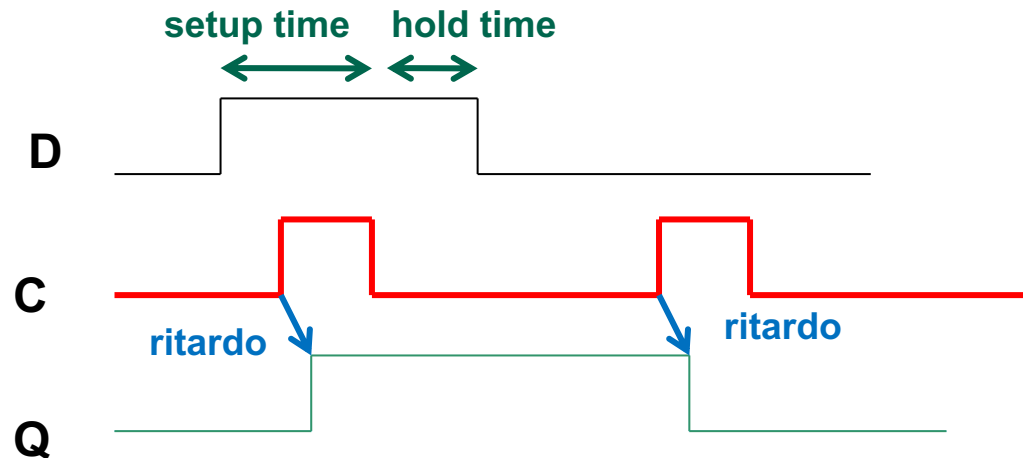


Il segnale D, ottenuto solitamente come output di un circuito combinatorio

- deve essere già stabile quando C diventa alto
- deve rimanere stabile per tutta la durata del livello alto di C (**setup time**)
- deve infine rimanere stabile per un altro periodo di tempo per evitare malfunzionamenti (**hold time**)

# Elemento di memoria come input e output

---

 

Durante ogni periodo di clock il circuito combinatorio di sopra dovrebbe calcolare una *funzione sulla base del vecchio valore* dell'elemento di memoria (stato del circuito):

- l'output calcolato dovrebbe diventare il **nuovo valore** da memorizzare nell'elemento di memoria (**nuovo stato** del circuito)
- il **nuovo stato** dovrebbe essere usato come **input** del circuito durante il ciclo di clock successivo


Quindi l'elemento di memoria deve essere usato sia come input e sia come output durante lo stesso ciclo di clock.

**Il D-latch funzionerebbe** in questo caso ?

No!! perché se il clock rimane alto per molto tempo, allora un eventuale *segnale di ritorno sporco*, proveniente dal circuito combinatorio potrebbe essere memorizzato nel latch.

# Diagramma temporale del D-latch


---

 

Si possono progettare componenti di memoria, in cui la memorizzazione può avvenire a diversi istanti rispetto al segnale a gradino del clock:


- metodologia con **commutazione a livello**: la commutazione avviene sul livello alto (o basso) del clock. Il D-latch è di questo tipo.
- metodologia con **commutazione sul fronte**: la commutazione avviene sul fronte di salita (o di discesa) del clock. Possiamo immaginare che la memorizzazione avvenga *istantaneamente*, e che l'eventuale *segnale di ritorno sporco, proveniente dal circuito combinatorio*, non faccia in tempo ad arrivare a causa dell'istantaneità della memorizzazione: è quello che ci serve !!

# Flip-flop di tipo D

 

- Un latch è azionato dal livello (commutazione a livello)
- Un flip-flop è azionato dal fronte (commutazione sul fronte)
- La lunghezza dell'impulso di clock non è importante



# Flip-flop di tipo D

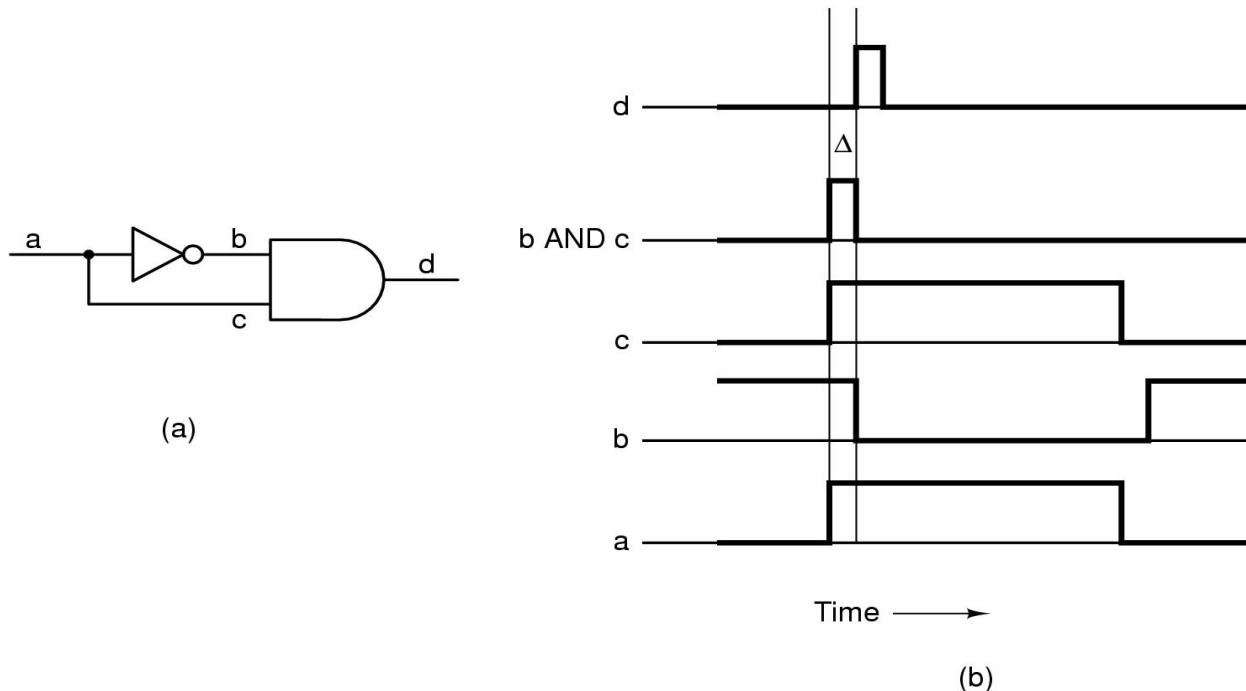

- L'invertitore crea un piccolo ritardo alla propagazione del segnale **a** verso **b**
- Il latch D verrà attivato ad un ritardo fisso dopo il fronte di salita del clock (per l'attraversamento dell'AND)



  
# Flip-flop di tipo D sul fronte di discesa




# Flip-Flop


---

 


(a)

 

(b)

 


(c)

 

(d)

- (a) latch di tipo D attivato con livello 1 del clock
- (b) latch di tipo D attivato con livello 0 del clock
- (c) flip-flop di tipo D attivato sul fronte di salita del clock
- (d) flip-flop di tipo D attivato sul fronte di discesa del clock


# Buffer (non) invertente

 


- Il buffer (non) invertente (detto anche tri-state) si comporta come un filo quando l'ingresso Control è alto (caso b)
- Il buffer (non) invertente disconnette Datain e Dataout quando l'ingresso Control è basso (caso c)
- Buffer invertente (caso d)
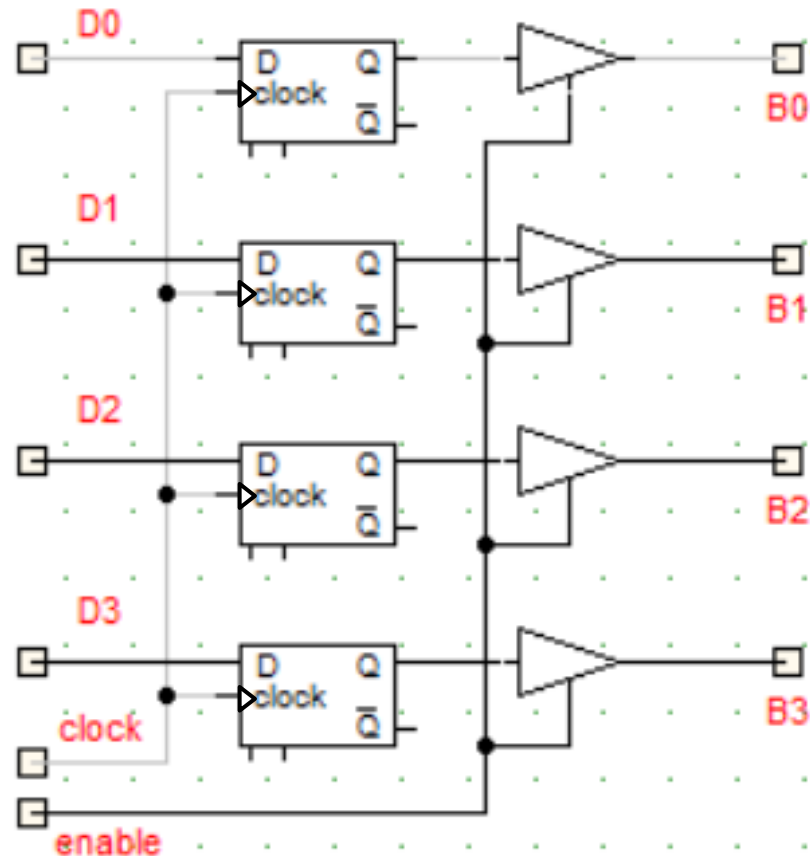
# Registri

- Insieme di flip-flop D raggruppati insieme per formare un registro
- Lo stesso clock è in ingresso a tutti i flip-flop del registro
- L'ingresso *enable* permette di (dis)connettere il registro dal bus di output tramite buffer non invertenti




# Blocco di registry (register file)

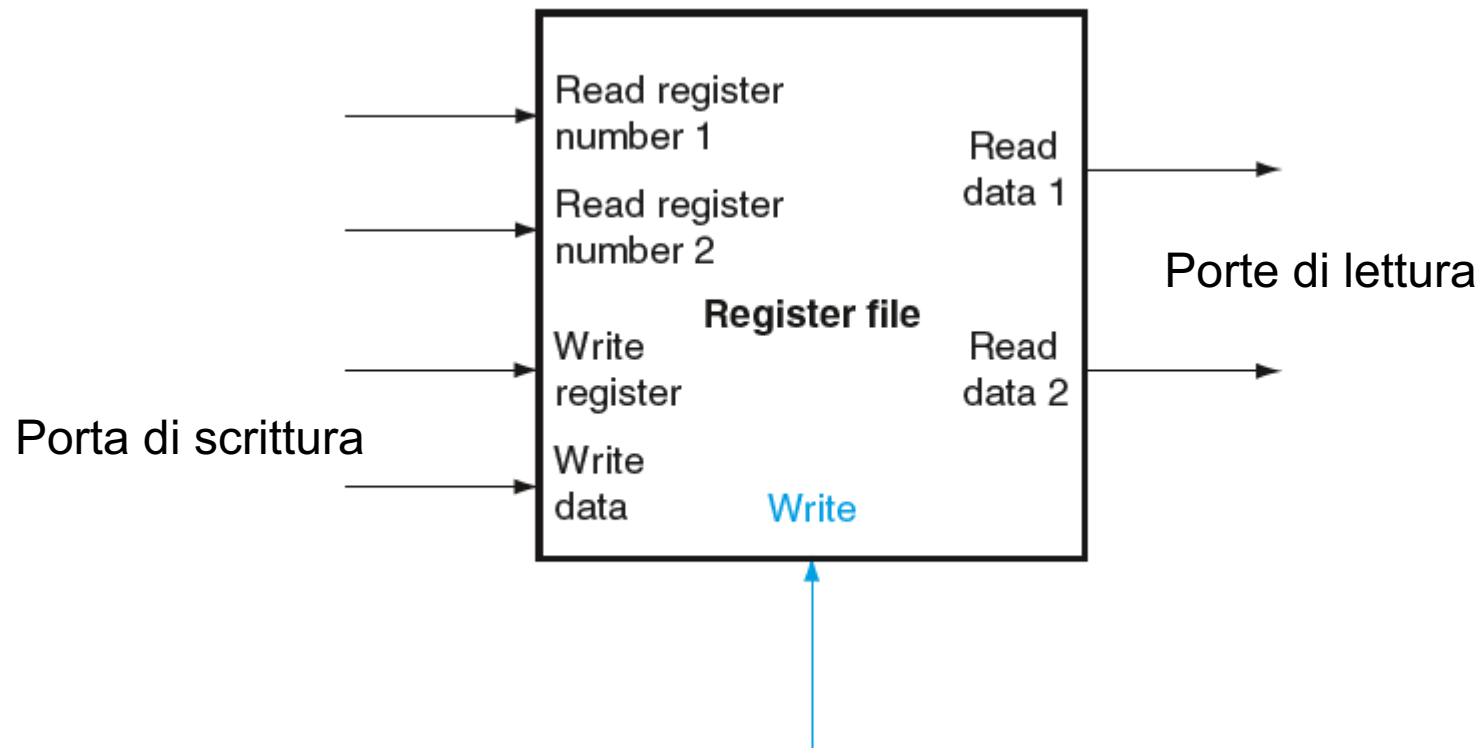


- Insieme di registri leggibili e scrivibili
- Si deve fornire in ingresso il numero del registro sul quale compiere l'operazione
- Si implementa con un multiplexer per ogni porta di lettura, con un decoder per la porta di scrittura ed un insieme di registri basati su flip-flop di tipo D

# Blocco di registry (register file)

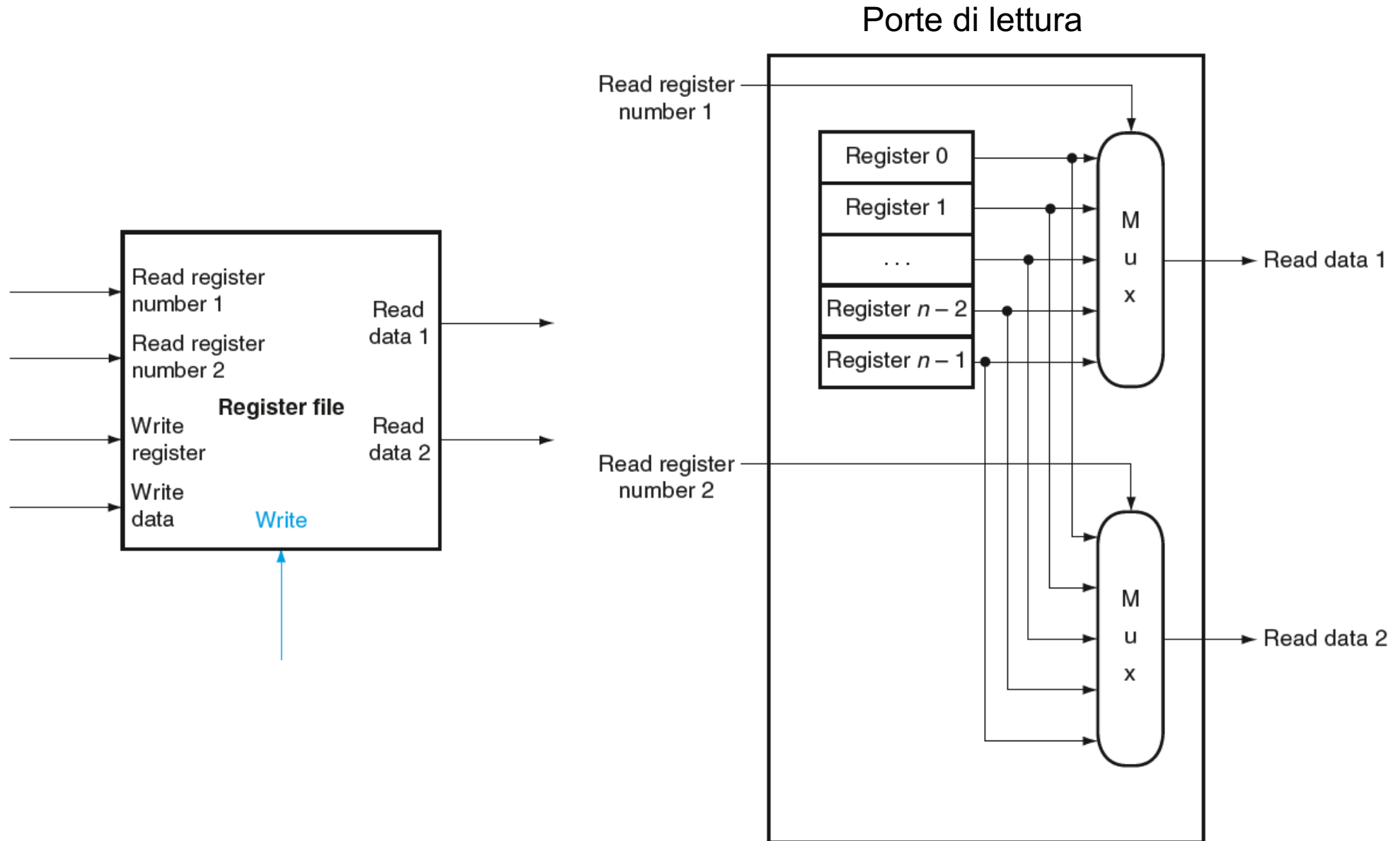


# Blocco di registry (register file)

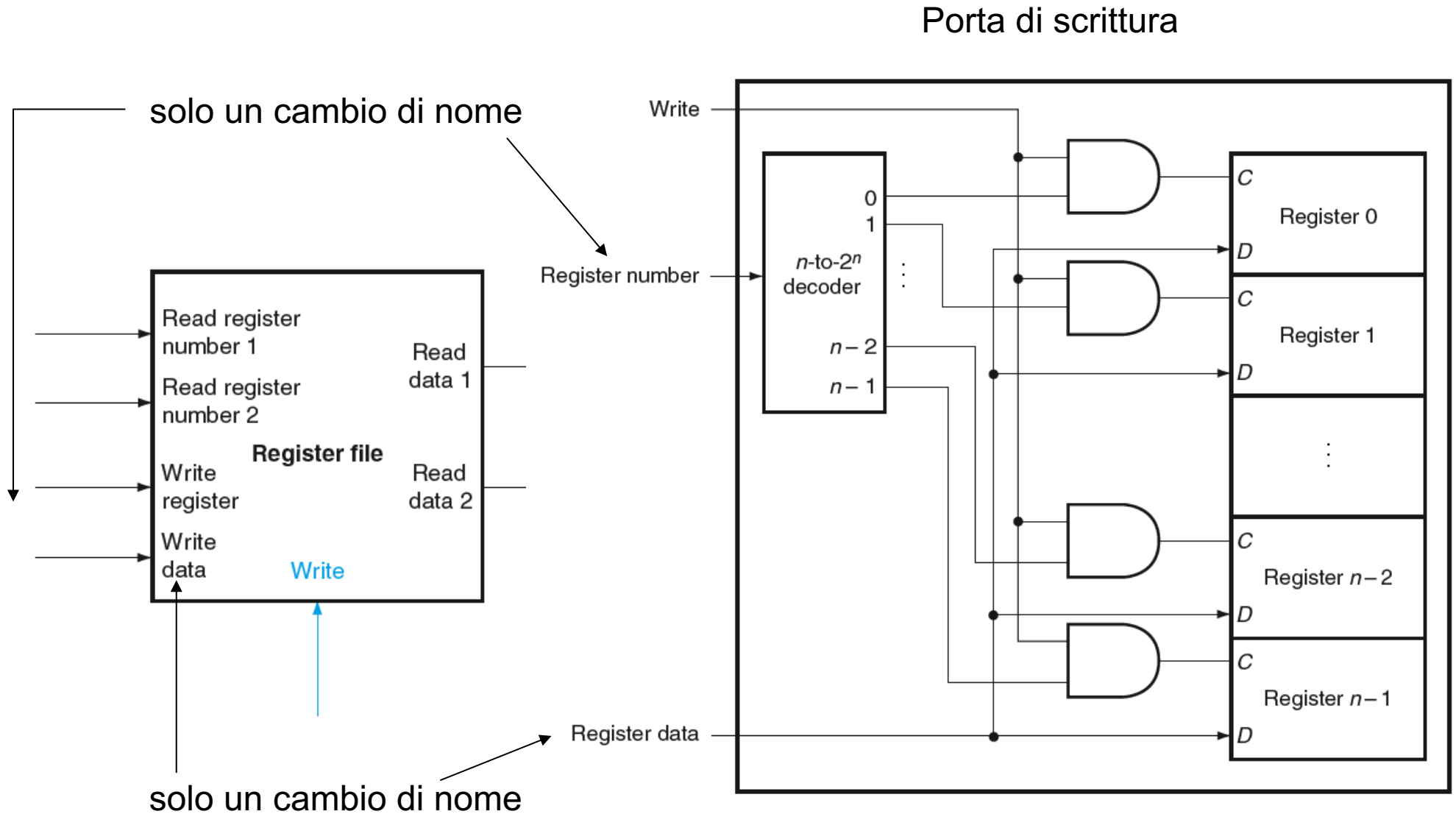
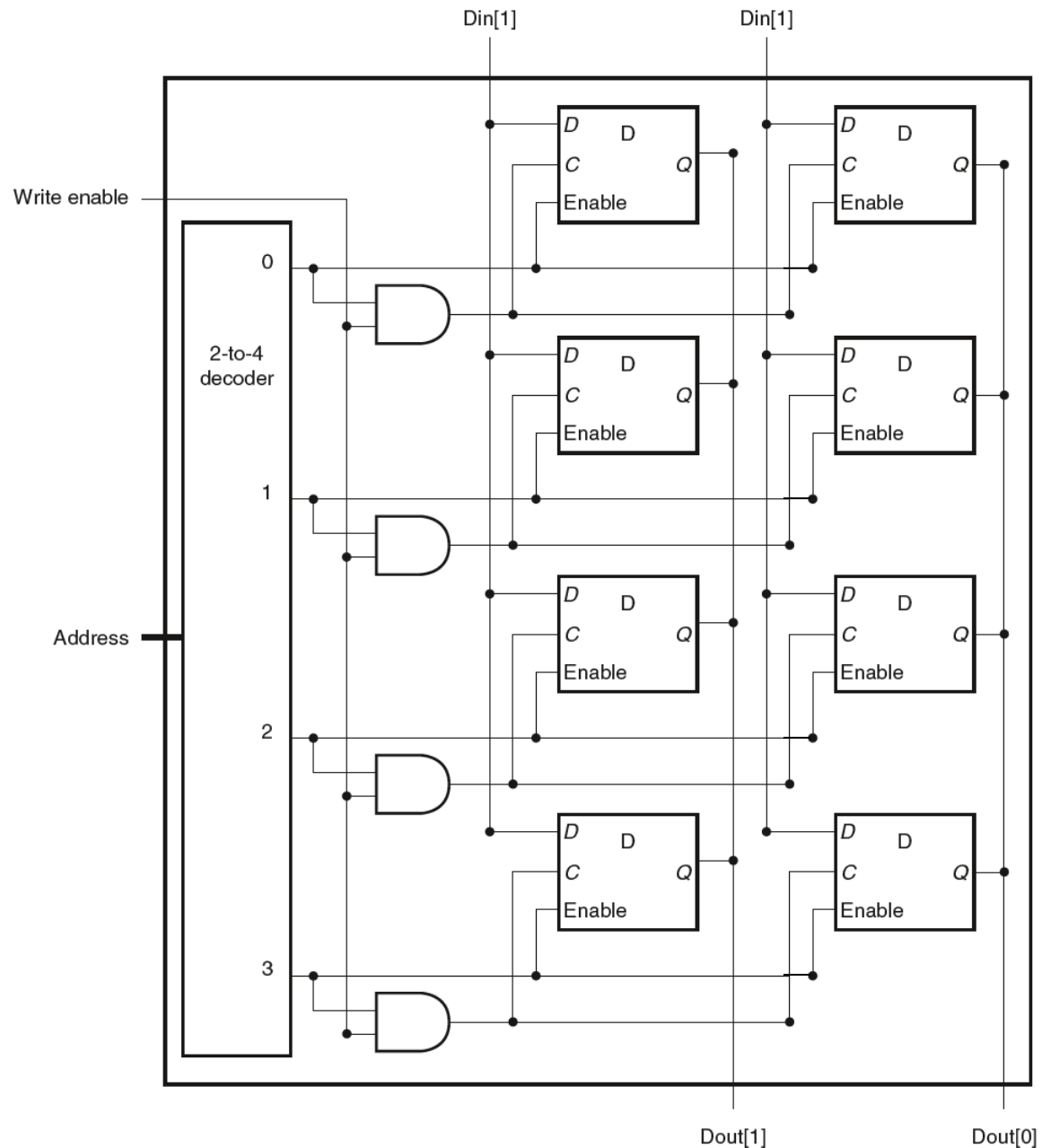
# Organizzazione della memoria


- memoria 4 x 2
- 5 linee di ingresso:
  - 2 per i dati di input
  - 2 per l'indirizzo
  - 1 per i bit di controllo:
    - Write enable
- 2 linee di uscita




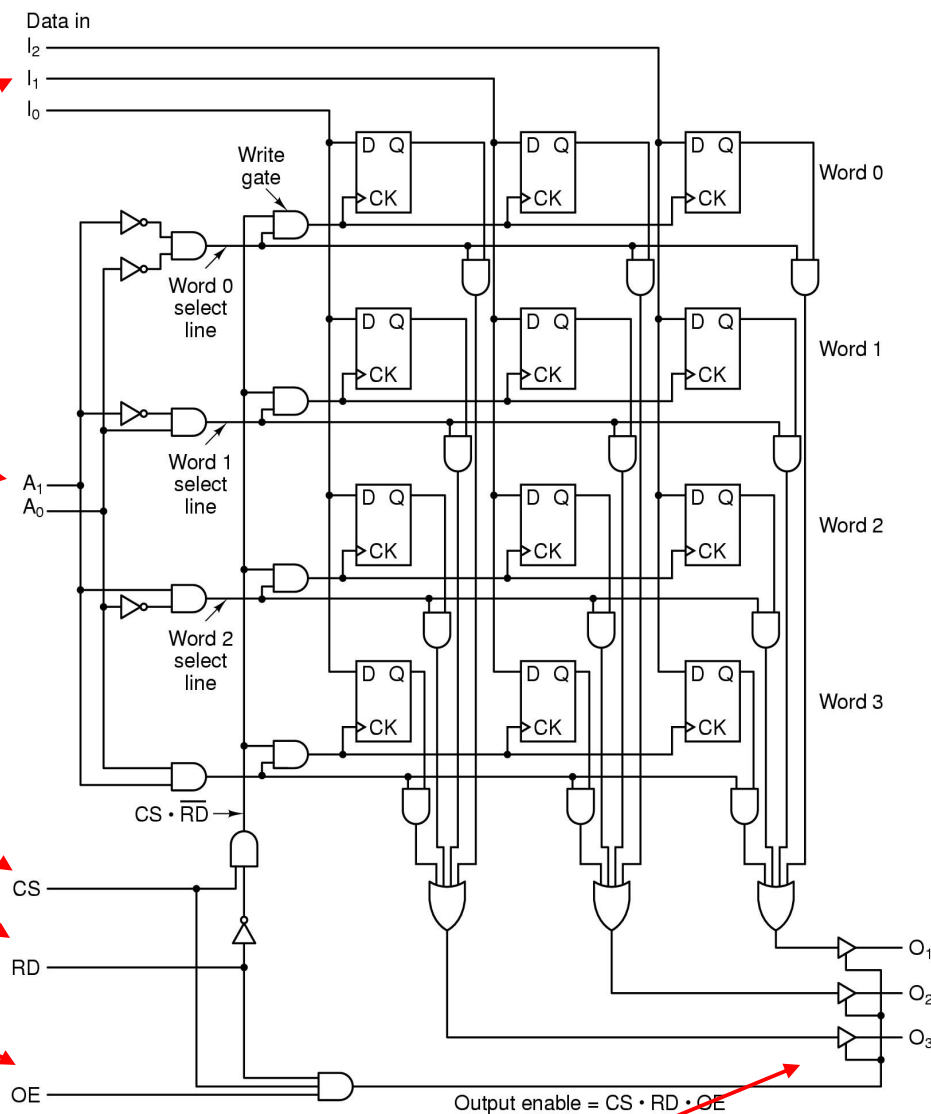
# Organizzazione della memoria


- memoria 4 x 3
- 8 linee di input:
  - ✓ 3 per i dati di input
  - ✓ 2 per l'indirizzo
  - ✓ 3 per i bit di controllo:
    - ◆ CS per Chip Select
    - ◆ RD per distinguere tra read e write
    - ◆ OE per abilitare l'output
- ✓ 3 per output




buffer non invertenti:  
dispositivo tri-state
 
# Chip di memoria

- $n$  linee di indirizzo  
corrispondono a  $2^n$  righe di flip-flop
- $b$  linee di output  
corrispondono a  $b$  colonne di flip-flop
- I segnali possono essere attivi quando il livello è basso o alto (specificato nel chip)
- Matrici  $2^n \times b$ : *selezione della colonna e della riga*



(a)

 

(b)

# Tipi di memoria: RAM

---

RAM: random access memory

- ✓ SRAM: RAM statiche (flip-flop tipo D), estremamente veloci, utilizzate per realizzare le cache
- ✓ DRAM: RAM dinamiche (transistor con condensatore), vanno rinfrescati, offrono grandi capacità ma più lente
  - ◆ DRAM FPM (Fast Page Mode): organizzate in matrici
  - ◆ DRAM EDO (Extended Data Output): con semplice pipeline per l'output
  - ◆ SDRAM (Synchronous DRAM): usata inizialmente su cache e memorie centrali, dati e indirizzi controllati dallo stesso clock (133 MHz per le SDR, Single Data Rate)
  - ◆ SDRAM-DDR (Double Data Rate): leggono sia nel fronte di salita che in quello di discesa (333/400 MHz), comparse inizialmente sulle schede video

# Tipi di memoria: ROM

---

ROM: Read-Only Memory, utilizzati per dati che non devono essere modificati

- ✓ PROM (Programmable ROM)
- ✓ EPROM (Erasable PROM): memoria cancellabile mediante esposizione alla luce ultravioletta
- ✓ EEPROM (Electrically Erasable PROM): memoria cancellabile per mezzo di impulsi elettrici (ma molto più lente)
- ✓ FLASH (EEPROM cancellabile a blocchi)

# Macchine a Stati Finiti

---

**Macchina** (o **automa**):

- dispositivo automatico in grado di interagire con l'ambiente esterno
- a fronte di uno stimolo in ingresso (*input*), esibisce un comportamento in uscita (*output*) che dipende anche da **informazioni memorizzate in elementi interni** (*stati*) .

Ci limitiamo a macchine con **memoria finita** (per macchine più potenti si ammette memoria illimitata ad. es. le *Macchine di Turing*)

# Macchine a Stati Finiti

---

Una *macchina a stati finiti* (FSM),  
è vista come una scatola che  
possiamo descrivere mostrando  
cosa succede ad ogni passo:

- legge un simbolo in ingresso (che appartiene ad un insieme finito **A**)
- produce un simbolo in uscita (che appartiene ad un insieme finito **B**)
- cambia il proprio stato interno (la memoria è finita quindi l'insieme **Q** degli stati interni è finito)



# Un esempio di Macchina a Stati Finiti

---



## Un distributore automatico di biglietti

- accetta solo monete grandi (*MG*) e monete piccole (*MP*)
- un biglietto viene emesso quando vengono ricevute una *MP* ed una *MG*
- l'ordine di immissione delle monete non è rilevante
- non viene dato resto, è necessario sempre introdurre *MP* e *MG*
- *vengono restituite le monete "non adeguate"*

# Un esempio di Macchina a Stati Finiti

- L'insieme (finito) dei simboli di ingresso è :

$$\mathbf{A} = \{MP, MG\}$$

- L'insieme (finito) dei simboli di uscita è

$$\mathbf{B} = \{ancora, restituisci, emetti\}$$

- L'insieme (finito) degli stati  $\mathbf{Q}$  è formato da
  - ♦ q0: non è stata inserita nessuna moneta
  - ♦ q1: è stata inserita una MP
  - ♦ q2: è stata inserita una MG





# Un esempio di Macchina a Stati Finiti

**distributore automatico** di biglietti

Tabella di Transizione o Tabella di Stato



	<i>MP</i>	<i>MG</i>
<i>q0</i>	<i>q1/ancora</i>	<i>q2/ancora</i>
<i>q1</i>	<i>q1/restituisce</i>	<i>q0/emetti</i>
<i>q2</i>	<i>q0/emetti</i>	<i>q2/restituisce</i>

L'insieme (finito) degli stati **Q** è formato da

q0: non è stata inserita nessuna moneta


q1: è stata inserita una MP

q2: è stata inserita una MG

# Un esempio di Macchina a Stati Finiti

 **distributore automatico di biglietti**

Grafo di Transizione (diagramma di stato)



L'insieme (finito) degli stati  $Q$  è formato da  
q0: non è stata inserita nessuna moneta  
q1: è stata inserita una MP  
q2: è stata inserita una MG

# Macchine a Stati Finiti

---

Una macchina (automa) a stati finiti  $\mathcal{M}$  è descritta da una quintupla

$$\mathcal{M} = \langle A, B, Q, o, s \rangle$$

- $A$ : insieme finito di simboli di ingresso
- $B$ : insieme finito di simboli di uscita
- $Q$ : insieme finito di simboli di stato
- $o: A \times Q \rightarrow B$  funzione di uscita (per la **macchina di Mealy**)  
[ $o: Q \rightarrow B$  (per la **macchina di Moore**)]
- $s: A \times Q \rightarrow Q$  funzione di cambiamento di stato

N.B. le funzioni  $o$  e  $s$  sono realizzate da reti logiche combinatorie

# Esempio realizzazione distributore di biglietti

Codifica delle **tre** possibili uscite (2 bit)

$O_0$	$O_1$	significato
0	0	<i>ancora</i>
0	1	<i>emetti</i>
1	0	<i>restituisce</i>
1	1	--

Codifica dei **tre** possibili stati (2 bit)

$S_0$	$S_1$	Significato
0	0	$q0$
0	1	$q1$
1	0	$q2$
1	1	--

Codifica dei **due** possibili ingressi (1 bit)


$a$	significato
0	$MP$
1	$MG$

L'insieme (finito) degli stati  **$Q$**  è formato da  
 $q0$ : non è stata inserita nessuna moneta  
 $q1$ : è stata inserita una MP  
 $q2$ : è stata inserita una MG

# Esempio realizzazione distributore di biglietti


Distributore di biglietti: funzioni *o* e *s*

<i>ingressi</i>	<i>stato corrente</i>		<i>uscite</i>		<i>stato futuro</i>	
a	s <sub>0</sub>	s <sub>1</sub>	O <sub>0</sub>	O <sub>1</sub>	s' <sub>0</sub>	s' <sub>1</sub>
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	-	-	-	-
1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	-	-	-	-

 
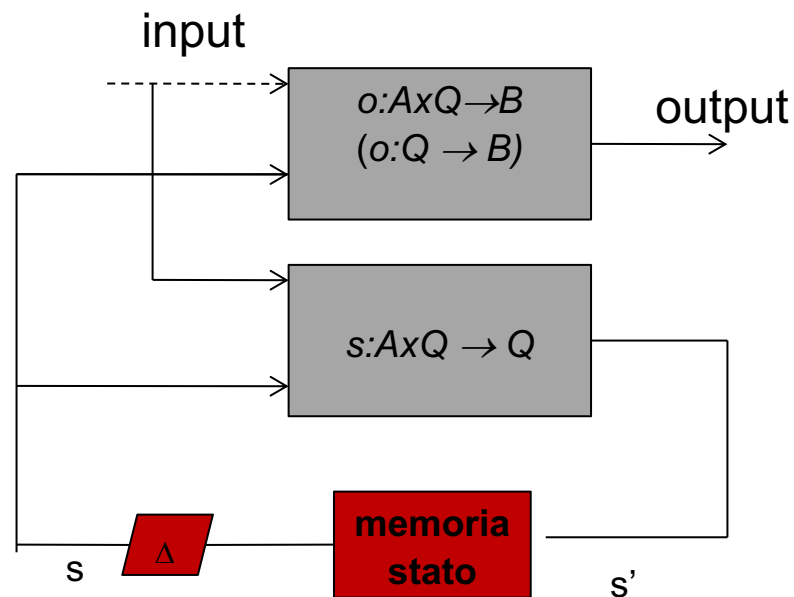
# Realizzazione di Macchine a Stati Finiti:

Le Macchine a stati finiti sono implementate da reti logiche sequenziali in cui le funzioni *o* e *s* sono realizzate da reti logiche combinatorie, ma *come* memorizzare lo stato?



# Circuiti sequenziali sincroni

**Soluzione** : scegliamo il periodo del segnale di **clock** in modo che sia abbastanza *grande da assicurare la* stabilità degli output del circuito

- usiamo il clock per abilitare la scrittura nei latch (cambio di stato)
- il clock determina il *ritmo dei calcoli e delle relative operazioni di memorizzazione*: il circuito sequenziale viene detto **sincrono**

